

计算机组成原理实验报告

基本信息

- 实验名称：Lab1-5
- 姓名：陈一璟
- 学号：24300120183

一、实验目标

在FPGA实验板上实现ALU：

- 设计并实现一个支持6种基本运算的ALU模块
- 实现通过七段数码管显示32位运算结果的逻辑
- 验证ALU在FPGA实验板上的实际运行效果
- 掌握Verilog HDL编程和FPGA开发流程

二、实验任务

1. 设计并实现ALU核心模块（calculate.v），支持加、减、与、或、取反、比较大小6种运算
2. 设计并实现七段数码管显示模块（seg7.v），将4位二进制数据转换为七段数码管显示格式
3. 设计并实现显示控制模块（display.v），包括时钟分频和8位数码管扫描控制
4. 设计并实现顶层模块（top.v），连接各个子模块形成完整系统
5. 编写约束文件，将输入输出信号映射到FPGA实验板的实际引脚
6. 综合、实现并生成比特流文件，将比特流文件烧录到FPGA实验板
7. 测试各种运算功能，验证结果是否正确
8. 记录实验过程和结果，撰写实验报告

三、实验要求

下图给出了一个具有 N 位输入和 N 位输出的算数逻辑单元的电路符号。算术逻辑单元接收说明执行哪个功能的控制信号 F，执行对应功能后输出 N 位结果。

 


图 1

实验要求实现以下算术运算功能，其对应的指令码及功能如下：

表 1

F _{2:0}	功能	F _{2:0}	功能
000	A + B(Unsigned)	100	$\bar{A}$
001	A - B	101	<i>SLT</i>
010	A AND B	110	未使用
011	A OR B	111	未使用

- 1. 根据 ALU 原理图，使用 Verilog 语言定义 ALU 模块，其中输入输出端口参考实验原理，运算指令码长度为 [2:0]。
- 2. 内置一个 32 位 num2（值为 32'h03）作为输入到运算器端口 A；
- 3. 将 sw0~sw7 (sw7为高位)输入 num1，经过符号扩展至 32 位后，输入到运算器的端口 B；
运算器支持“加、减、与、或、取反、比较大小”6 种运算，需要 3 位数控制。将 sw15作为reset复位信号，高电平有效。sw12~sw14(sw14为高位)到 op 作为运算器的控制信号；
- 4. 将计算 32 位结果 s 显示到七段数码管（16 进制）。

四、实验结果

1. 模块代码

- 1. calculate.v：ALU 模块，通过op控制运算类型

```

`timescale 1ns / 1ps

module calculate(
    input wire [7:0] num1,      // 送入端口B
    input wire [2:0] op,
    output reg [31:0] result
);
    wire [31:0] num2;           // 送入端口A
    wire [31:0] Sign_extend;    // num1符号扩展后的值
    assign num2 = 32'h03;       // 固定输入3
    assign Sign_extend = {{24{num1[7]}}, num1}; // 符号位扩展，将符号位重复24次，填补高位

    always @(num1 or op or Sign_extend or num2) begin
        // 根据op实现不同的ALU功能
        case(op)
            3'b000: result = num2 + Sign_extend; // 加法
            3'b001: result = num2 - Sign_extend; // 减法
            3'b010: result = num2 & Sign_extend; // 按位与
            3'b011: result = num2 | Sign_extend; // 按位或
            3'b100: result = ~num2;               // 取反A，固定输入3
            3'b101: result = (num2 < Sign_extend) ? 32'h01 : 32'h00; // 比较大小，A小输出1，B小输出0
            // 110、111未使用
            default: result = 32'h00; // 默认全0
        endcase
    end
endmodule

```

2. seg7.v : 七段数码管显示模块，将32位结果转换为七段数码管显示的格式，注意低电平有效

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module seg7(  
    input wire [3:0]din,  
    output reg [6:0]dout  
);  
  
always@(*)  
case(din)  
    // 通过din实现七段数码管显示的转换（点亮需要的段），通过dout输出七段数码管的显示格式  
    4'b0000: dout=7'b1000000;    //0  
    4'b0001: dout=7'b1111001;    //1  
    4'b0010: dout=7'b0100100;    //2  
    4'b0011: dout=7'b0110000;    //3  
    4'b0100: dout=7'b0011001;    //4  
    4'b0101: dout=7'b0010010;    //5  
    4'b0110: dout=7'b0000010;    //6  
    4'b0111: dout=7'b1111000;    //7  
    4'b1000: dout=7'b0000000;    //8  
    4'b1001: dout=7'b0010000;    //9  
    4'b1010: dout=7'b0001000;    //A  
    4'b1011: dout=7'b0000011;    //B  
    4'b1100: dout=7'b1000110;    //C  
    4'b1101: dout=7'b0100001;    //D  
    4'b1110: dout=7'b0000110;    //E  
    4'b1111: dout=7'b0001110;    //F  
    default: dout=7'b1111111;  
endcase  
  
endmodule
```

3. display.v：数码管显示模块，将ALU结果显示到七段数码管上，注意选择逻辑低电平有效

- 为什么要分频？

- 更好的视觉效果**：FPGA开发板的原始时钟信号为100MHz，直接用于数码管扫描会导致扫描速度过快，人眼无法感知显示内容，可以利用人眼的视觉暂留特性，将时钟分频至1kHz。这个频率远高于视觉暂留阈值，可以确保显示稳定。
- 控制扫描节奏**：通过分频控制sel信号的递增速度，实现8个数码管的依次扫描显示，避免信号冲突。
- 降低系统功耗**：高频时钟会增加系统功耗，分频后可以有效降低功耗。


```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module display(  
    input wire clk,reset,  
    input wire [31:0]s,  
    output wire [6:0]seg,  
    output reg [7:0]ans  
);  
    reg [20:0]count;    // 用于时钟分频  
    reg [2:0] sel;      // 数码管选择信号  
    reg [3:0] digit;    // 要显示的4位数据  
    reg [31:0] s_reg;   // 存储结果的寄存器  
  
    // 时钟分频  
    // 方法：使用计数器count，当count达到1000000时，将count重置为0，sel递增1，实现1kHz的时钟  
    always @(posedge clk or posedge reset) begin  
        if(reset) begin  
            count <= 0;  
            sel <= 0;  
            s_reg <= 0;  
        end else begin  
            count <= count + 1;  
            if(count == 21'd1000000) begin // 100MHz / 1000000 = 1kHz  
                count <= 0;  
                sel <= sel + 1;  
                if(sel == 3'd7) begin  
                    sel <= 0;  
                    s_reg <= s; // 更新显示数据  
                end  
            end  
        end  
    end  
  
    // 数码管选择和数据显示  
    always @(*) begin  
        case(sel)  
            // 低电平有效  
            3'd0: begin ans = 8'b11111110; digit = s_reg[3:0]; end // 最低位  
            3'd1: begin ans = 8'b11111101; digit = s_reg[7:4]; end  
            3'd2: begin ans = 8'b11111011; digit = s_reg[11:8]; end  
            3'd3: begin ans = 8'b11110111; digit = s_reg[15:12]; end  
            3'd4: begin ans = 8'b11101111; digit = s_reg[19:16]; end  
            3'd5: begin ans = 8'b11011111; digit = s_reg[23:20]; end
```

```

        3'd6: begin ans = 8'b10111111; digit = s_reg[27:24]; end
        3'd7: begin ans = 8'b01111111; digit = s_reg[31:28]; end // 最高位
        default: begin ans = 8'b11111111; digit = 4'h0; end
    endcase
end

// 七段数码管显示模块调用
seg7 U4(.din(digit),.dout(seg));
endmodule

```

4. top.v：将 display.v 模块连接到 seg7.v 模块，实现 ALU 运算结果的显示。

```

`timescale 1ns / 1ps

module top(
    input clk,
    input rst,
    input [2:0] op,
    input [7:0] num1,
    output [7:0] ans, //select for seg
    output [6:0] seg //segment digital
);
    wire [31:0] s;

    // 运算模块
    calculate U1(.num1(num1),.op(op),.result(s));


    // 显示模块
    display U2(.clk(clk),.reset(rst),.s(s),.ans(ans),.seg(seg));
endmodule

```


2. 实验板结果

1. 加法运算 op = 000

1. num1 = 0x01，预期结果0x00000004 (3+1=4)

 


 2. num1 = 0xFF, 预期结果0x00000002 ($3+(-1)=2$)



2. 减法运算 op = 001

1. num1 = 0x01, 预期结果0x00000002 ($3-1=2$)

 


2. num1 = 0xFF, 预期结果0x00000004 ($3 - (-1) = 4$)




3. 按位与运算 $op = 010$

 1. num1 = 0x03, 预期结果0x00000003 ($3 \& 3 = 3$)




 2. num1 = 0x01, 预期结果0x00000001 ($3 \& 1 = 1$)




4. 按位或运算 $op = 011$

1. num1 = 0x04, 预期结果0x00000007 ($3 | 4 = 7$)

 


2. num1 = 0x01, 预期结果0x00000003 (3|1=3)

 


5. 取反运算 op = 100

 1. num1 = 任意值, 预期结果0xFFFFFFF0 (~3=0xFFFFFFF0)




6. 比较大小运算 $op = 101$

 1. $num1 = 0x04$, 预期结果 $0x00000001$ ($3 < 4$, 输出1)



 2. $num1 = 0x02$, 预期结果 $0x00000000$ ($3 < 2$, 输出0)



六、实验思考

1. 遇到的问题及解决方法

1. 问题描述：ppt提供的七段数码管的显示逻辑和选择逻辑有误
解决方法：通过查验和上板尝试后修改为正确的顺序，且改正为均为低电平有效
2. 问题描述：拍摄实验板时频闪导致显示不清晰
解决方法：通过手机截图（这样做比较方便，实际应该也可以通过修改数码管的扫描频率避开相机帧率整数倍关系来解决）

2. 实验心得

- 深入理解了ALU的工作原理和实现方法，掌握了本部分的Verilog编程
- 学会了将复杂逻辑功能分解为多个模块，提高了模块化设计能力
- 掌握了信号符号扩展的处理方法，理解了数据类型转换的重要性
- 学会了通过时钟分频实现七段数码管的稳定显示，了解了显示控制原理
- 通过FPGA实验板的实际测试，对数字电路的工作原理有了更直观的认识
- 通过编写并应用测试，排查显示问题，提高解决问题的能力

七、实验评价

1. 自我评价

- 实验完成度：☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 待提高

- 掌握程度：☐ **很好** ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 需要加强

2. 实验反馈

1. 实验内容难度：☐ 偏难 ☐ **适中** ☐ 偏易
2. 实验时间安排：☐ 充足 ☐ **适中** ☐ 紧张